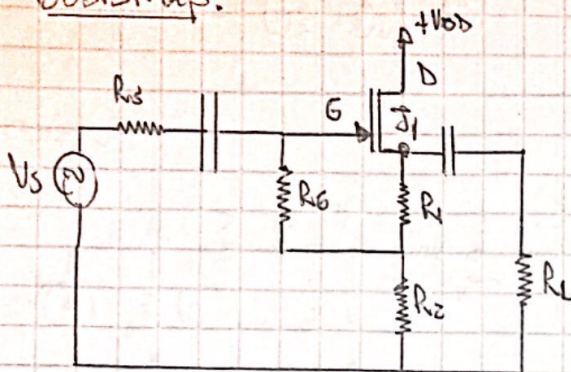


Bootstrap.




Datos: J1 ~~J13013~~ J208 $\left\{ \begin{array}{l} V_p = -3.1V \\ I_{DSS} = 36mA \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} g_{fs, min} = 8mS \\ g_{fs, max} = 250\mu S \end{array} \right.$

$R_s = 100k\Omega$
 $R_L = 5k\Omega$
 $R_6 = 68M\Omega$
 $R_1 = 1.8k\Omega$
 $R_2 = 5.6k\Omega$
 $V_{DD} = 12V$

$r_{d, min} = 4k$

Polarización

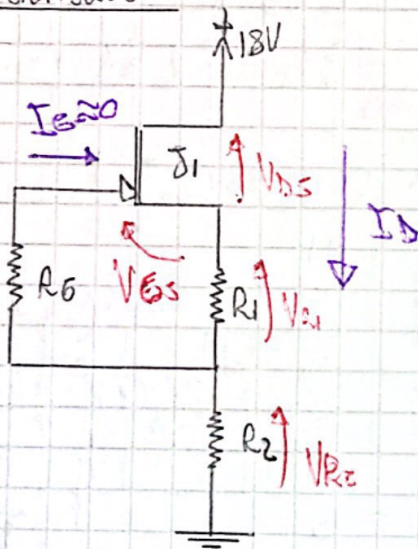

$$① \quad V_{DD} = V_{DS} + I_D \cdot (R_1 + R_2)$$

$$② \quad V_{R1} = R_1 \cdot I_D = -V_{GS} \rightarrow I_D = -\frac{V_{GS}}{R_1} \quad (2')$$

$$③ \quad I_D = \frac{I_{DSS}}{V_p^2} \cdot (V_{GS} - V_p)^2$$

$$(2') = (3)$$

$$-\frac{V_{GS}}{R_1} = \frac{I_{DSS}}{V_p^2} (V_{GS}^2 - 2V_p V_{GS} + V_p^2)$$

$$0 = \frac{I_{DSS}}{V_p^2} \cdot V_{GS}^2 + \left(\frac{2V_p I_{DSS}}{V_p^2} + \frac{1}{R_1} \right) V_{GS} + (I_{DSS})$$

$$0 = 3.70 \cdot V_{GS}^2 + 23.7m\Omega V_{GS} + 36mA$$

$$V_{GS1} = -2.56V \quad (\checkmark)$$


$$V_{GS2} = -3.81V \quad (\times)$$

En (2') $I_D = \frac{2.56V}{1.8k\Omega} = 1.42mA$

En (1) $V_{DS} = V_{DD} - I_D \cdot (R_1 + R_2)$

$$V_{DS} = 12V - 1.42mA (1.8k\Omega + 5.6k\Omega) = 7.492V$$

Análisis de Señal

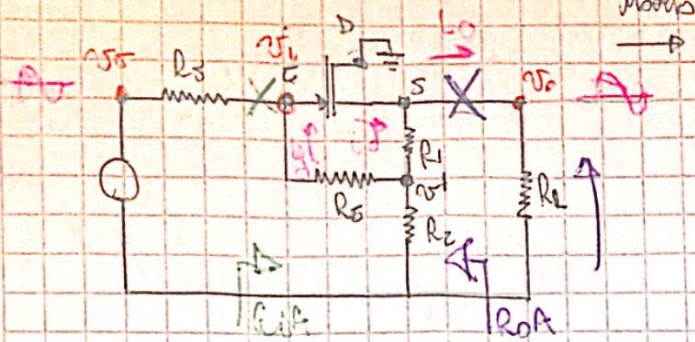

$$A_{vS} = \frac{R_{iA}}{R_s + R_{iA}} \cdot A_v$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{g_m \cdot v_i \cdot R_{oA}}{v_i}$$

$$R_{oA} = \frac{1}{\frac{1}{R_D} + \frac{1}{r_o} + g_m R_S} = 120 \Omega$$

$$R_{oA} = R_D \parallel r_o = 117 \Omega$$




$$A_{vS} = g_m R_{oA} \cdot R_{iA} = 0,935$$

Modelo


$$R_{iA} = \frac{v_i}{i_g} = \frac{v_i}{\frac{v_i - v_o}{R_s}} = \frac{v_i \cdot R_s}{v_i - v_o \cdot \frac{R_s}{R_s + R_{iA}}} = \frac{R_s}{1 - A_v \cdot \frac{R_s}{R_s + R_{iA}}}$$

$$R_{iA} = \frac{R_s}{1 - A_v \cdot \frac{R_s}{R_s + R_{iA}}} = 23,31 M\Omega$$

$$A_{vS} = 0,932$$

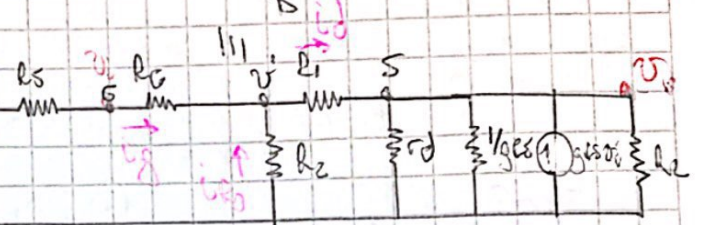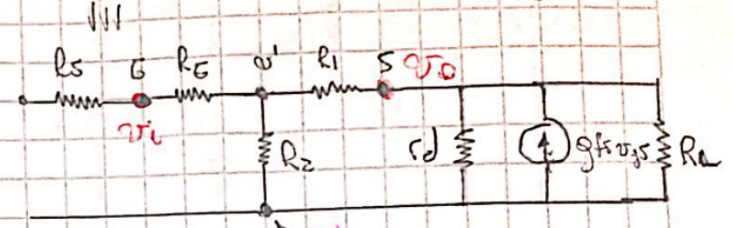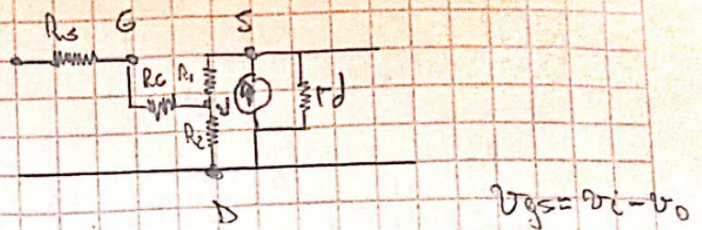
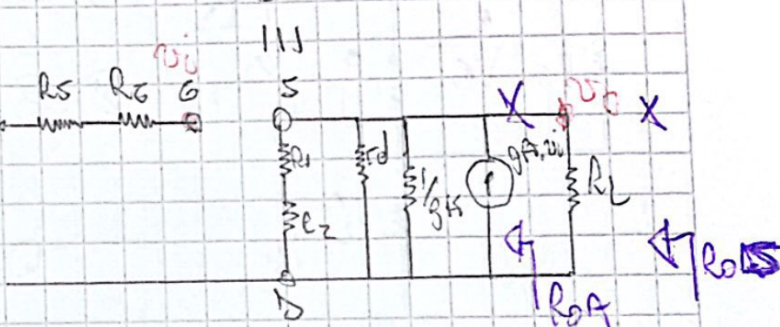
$$g_m \approx \frac{2 I_{DSS}}{V_p} \Rightarrow g_m \approx 4,6 mS$$




$$g_m = \frac{2 I_{DSS}}{V_p} \cdot \sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS}}}$$


$$g_m = 4,6 mS$$

Diseñamos un Bootstrap con:

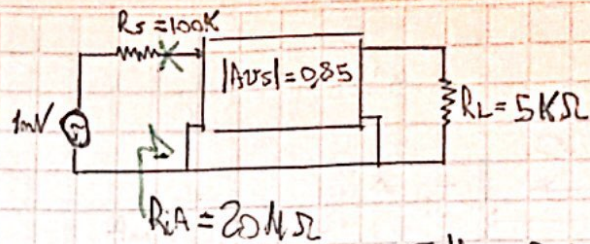- Admitimos una Tolerancia del 5%
- Suponemos una $V_{DS} = 12V$



Circuito:

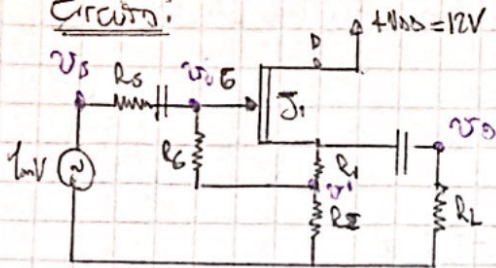


J_1 : ~~J109~~ de ON Semiconductor
PMT

$V_p = -3V$
 $I_{DSS} = 4mA$

Suponemos $I_D = 1mA$ para
sacar g_{fs} y g_{os} de las
tablas

$\rightarrow g_{fs} = 9mS$
 $g_{os} = 20\mu S \rightarrow r_d \approx 50k\Omega$

Señal con Modelo equivalente

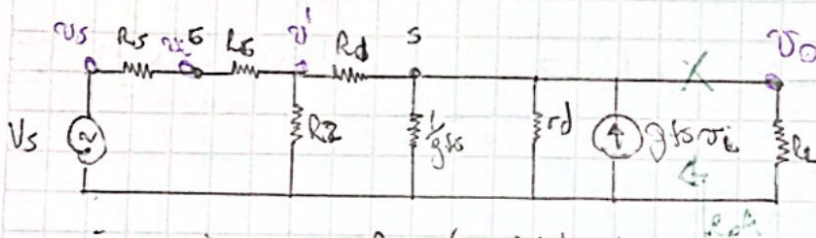

$$A_{vS} = \frac{R_{IA}}{R_S + R_{IA}} \approx 0.995$$

$$A_v = \frac{g_{fs} \cdot v_{gs} \cdot R_{os}}{v_{gs}}$$

Suponiendo $i_g \approx 0 \Rightarrow R_{oA} = (R_1 + R_2) \parallel 1/g_{fs} \parallel r_d$

$$R_{oA} = \frac{110k\Omega}{50k\Omega} \parallel (R_1 + R_2)$$

Si $(R_1 + R_2) \geq 1k\Omega \Rightarrow R_{oA} \approx 100\Omega$

Si $R_{oA} \approx 100\Omega \Rightarrow A_v \approx 0.9$ y $A_{vS} \approx 0.99$

$$R_{IA} = \frac{v_o}{i_g} = \frac{v_o}{\frac{v_i - v_o}{R_S}} = \frac{v_o \cdot R_S}{v_i - v_o \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}} = \frac{R_S}{1 - A_v \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}}$$

Si R_{IA} tiene que ser $20M\Omega$, Adopto $R_G = 32M\Omega$


Defino $R_P = R_1 \parallel R_2$

$$1 - A_v \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{32M\Omega}{20M\Omega}$$

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1}{A_v} (1 - 0.41) = \frac{1}{0.9} \cdot 0.59 = 0.655$$

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} = 0.655 \Rightarrow R_P = 0.655 \cdot R_1$$

Polarización

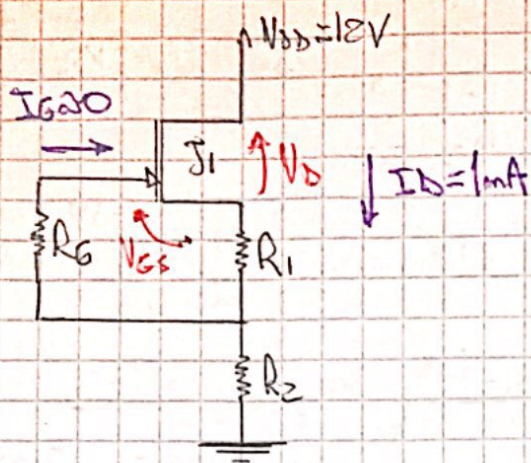

$$I_D = \frac{I_{DSS}}{V_p^2} (V_{GS} - V_p)^2$$

DATA

$$\frac{1mA(9V)}{4mA} = V_{GS}^2 + 2V V_{GS} + 9V^2$$

$$0 = V_{GS}^2 + 6V \cdot V_{GS} + (9V^2 - \frac{9}{4}V^2)$$

$$V_{GS1} = -2,52V$$


$$V_{GS2} = -3,4V$$

$$R_1 = \frac{-V_{GS1}}{I_D} = 2,52K\Omega$$

$$R_1 = 2,49K\Omega \rightarrow 4,5\%$$

$$R_G = 0,655 \cdot R_1 \Rightarrow R_G = 1,63K\Omega$$
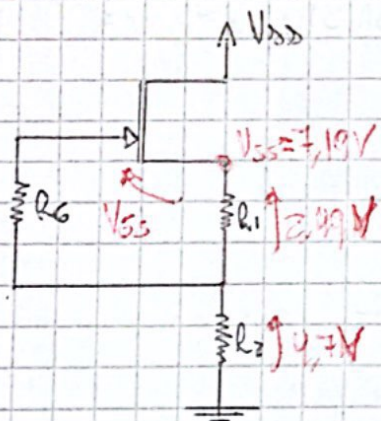
$$R_2 = \frac{1}{\frac{1}{R_G} - \frac{1}{R_1}} = 4,71K\Omega \rightarrow 4,7K\Omega \pm 10\%$$



Si queremos que se cumpla

$$V_{DS} > V_{GS} - V_p > 0$$

$$V_{DS} > 0,48V > 0$$


↓

$$V_{DD} - V_{GS} > 0,48V$$

$$V_{DD} > 7,67V$$

↳ podríamos poner $V_{DD} = 9V$

Resultado Final:

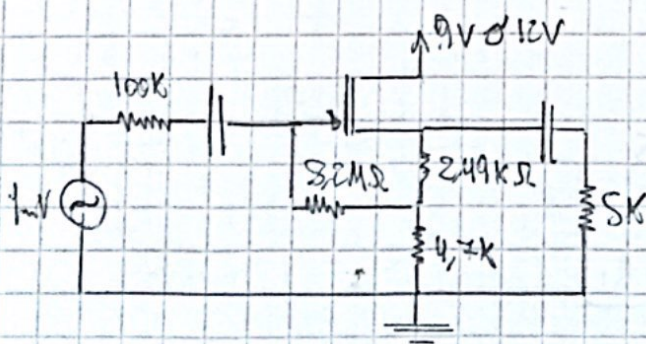

Otro diseño pero con el MMBFU810LT1

Vamos a suponer $I_D = 2mA$

$$\begin{cases} V_p \approx 4.25V \\ I_{DSS} \approx 12mA \\ g_{fs}|_{I_{DSS}} \approx 3mS \\ g_{os}|_{I_{DSS}} \approx 30\mu S \Rightarrow r_d \approx 33k\Omega \end{cases}$$

$$R_{oA} = (r_{i1} + r_{e2}) \parallel 1/g_{fs} \parallel r_d$$

$$R_{oA} = (r_{i1} + r_{e2}) \parallel 330\Omega$$

$$\text{Si } (r_{i1} + r_{e2}) \geq 33k\Omega \Rightarrow R_{oA} \approx 330\Omega$$

$$A_{vS} = g_{fs} \cdot R_{oA} = g_{fs} \cdot (R_{oA}/r_{e2}) \approx 0.92$$

$$A_{vS} \approx 0.924$$

$$R_{iA} = \frac{R_G}{1 - A_{vS} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}} \rightarrow \text{Adjto } R_G = 3.2M\Omega$$

$$1 - A_{vS} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{3.2M\Omega}{20M\Omega} \rightarrow \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1 - \frac{3.2}{20}}{A_{vS}}$$

$$R_2 = 0.641 \cdot R_1$$

Polarización

$$0 = V_{GS}^2 + 3.5V V_{GS} + \left(18.06V^2 - \frac{18.06 \cdot V^2 \cdot 2mA}{4.25mA} \right)$$

$$V_{GS1} = -3.32V \quad R_1 = \frac{-V_{GS}}{I_D} = 1.66k\Omega \rightarrow 15k\Omega \quad 10\%$$

$$V_{GS2} = -5.17V \quad R_2 = R_1 \cdot 0.641 = 961\Omega \rightarrow R_2 = 585.1\Omega \rightarrow R_2 = 560\Omega \quad 10\%$$

$$(R_1 + R_2) < 33k\Omega \Rightarrow R_{oA} = (r_{i1} + r_{e2}) \parallel 330\Omega = 284\Omega \rightarrow R_{oS} = R_{oA}/R_L = 269\Omega$$

$$A_{vS} = 3mS \cdot 269\Omega = 0.807$$

$$R_{iA} = \frac{3.2M\Omega}{1 - 0.8 \cdot \frac{560\Omega}{2.06k}} = 10.5M\Omega \rightarrow \text{Muy chico!}$$

$$A_{vS} = 0.803$$

Assumimos Una $I_D = 3\text{mA} \Rightarrow g_{fs|3\text{mA}} = 3.5\text{mS}$

$g_{os|3\text{mA}} = 35\mu\text{S} \Rightarrow r_d = 28.5\text{K}\Omega$

Planteamos la Ecuación de Polarización

$$0 = V_{GS}^2 + 8.5\text{V } V_{GS} + \left(13.06\text{V}^2 - \frac{13.06\text{V}^2 \cdot 3\text{mA}}{42\text{mA}} \right)$$

$V_{GS} = -3.11\text{V}$

$R_1 = -\frac{V_{GS}}{I_D} = 1.03\text{K} \rightarrow 1\text{K}\Omega$

$R_{iA} = \frac{R_G}{1 - A_v \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}}$

$(\text{Si } R_1 + R_2 \geq 15\text{K} \Rightarrow (R_1 + R_2) // 267.7\Omega = 227\Omega)$


$A_v = g_{fs} \cdot R_{os} = g_{fs} \cdot [(R_{iA} // r_d) // \frac{V_{GS}}{g_{fs}} // R_2] = g_{fs} \cdot (R_{iA} // 267.7\Omega) = 0.795$

$\text{Si } \text{Asumo } R_2 = 3\text{K}\Omega \Rightarrow (R_{iA} // 267.7\Omega) = 250.9\Omega \Rightarrow A_v = 0.871$

$R_{iA} \cdot \left(1 - A_v \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) = R_G$

$20\text{M}\Omega \left(1 - 0.871 \cdot \frac{3\text{K}}{4\text{K}} \right) = 6.95\text{M}\Omega = R_G \rightarrow \text{Tomo } R_G = 8.7\text{M}\Omega$

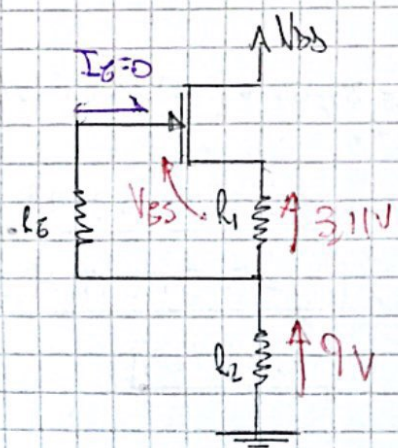$R_{iA} = \frac{8.7\text{M}\Omega}{1 - 0.871 \cdot \frac{3}{4}} \approx 23.6\text{M}\Omega$



$V_{DD} > 12.11\text{V} + 1.14\text{V} \Rightarrow V_{DD} > 13.25\text{V}$

$\text{Si } V_{DD} = 15\text{V} \Rightarrow V_{GS} = -2.89\text{V}$

$\text{Si } \text{Mantenemos los Componentes salvo } R_1 \text{ y pedimos } I_D = 2\text{mA} \Rightarrow \left. \begin{aligned} g_{fs} &= 333\mu\text{S} \\ r_d &= 33\text{K}\Omega \end{aligned} \right\} V_{GS} = -3.52\text{V}$

$R_1 = 15\text{K}\Omega \rightarrow A_v = 8\text{mS} \cdot (15\text{K} // 33\text{K} // 330\Omega // 15\text{K}) = 0.868$

$R_{iA} \approx 19.46\text{M}\Omega \text{ y } V_{DD} \approx 12\text{V} \Rightarrow V_{GS} = -2.65\text{V}$